

$$\begin{aligned} 0.25 \times 2 &= 0 + 0.50 \\ 0.50 \times 2 &= 1 + 0 \end{aligned}$$

Soru 2

a) $A + BC = ? (A+B) \cdot (A+C)$

boolean dogilma kuralina göre!

$$\underline{A+BC = (A+B) \cdot (A+C)}$$

b) $AB + \bar{A}C + BC = ? AB + \bar{A}C$

$$AB + \bar{A}C + (\bar{A} + A) \cdot BC$$

$$AB + \bar{A}C + \bar{A}BC + ABC$$

$$AB(\underbrace{1+C}) + \bar{A}C(\underbrace{1+B}) = \underline{AB + \bar{A}C}$$

c) $(A+B) \cdot (\bar{A}+C) \cdot (B+C) = ? (A+B) \cdot (\bar{A}+C)$

$$0 \leftarrow (\bar{A} \cdot \bar{A}) + AB + AC + BC \cdot (B+C)$$


$$= (AB + ABC + BC + \bar{A}BC + AC + \bar{A}BC) = BC \cdot (\underbrace{A+\bar{A}}_1) + \bar{A}B + AC + BC$$

$$= \bar{A}B + AC + BC = \bar{A}B + A\bar{A} + AC + BC$$

$$= \bar{A}(A+B) + C \cdot (A+B) = \boxed{(\bar{A}+C) \cdot (A+B)}$$

Soru 3

a) $Q = ((\bar{A} + \bar{B}) \cdot D \cdot E) = \overline{(A \cdot B) \cdot C \cdot D \cdot E}$

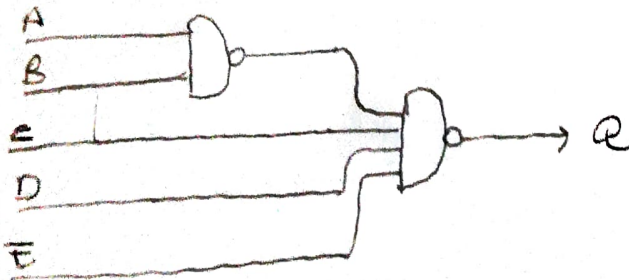


Soru 3

$$b) Q = ((\bar{A} \cdot \bar{B}) + (C + D + E))$$

$$= \overline{(\bar{A} \cdot \bar{B})} + C + D + E$$

vego değıil ile

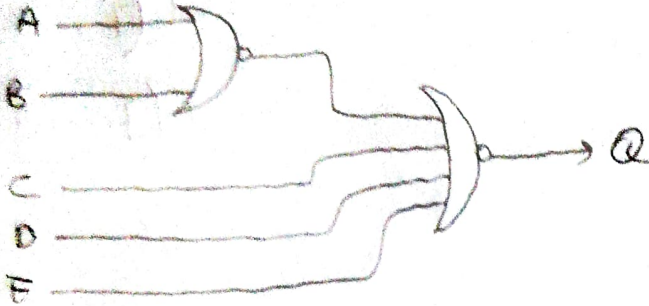

Soru 4

$$Q(A, B, C) = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C} + ABC$$


AB \ C	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	1	1	1	0

Mintermler ile

$$Q = \bar{A}C + AB$$

ve değıil ile
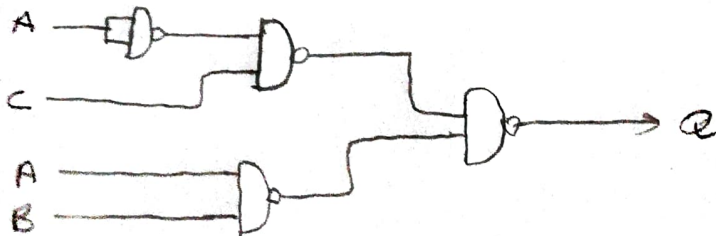
$$\overline{(\bar{A}C + AB)} = \overline{(\overline{(\bar{A}C)} \cdot \overline{(AB)})}$$




Max term ile

AB \ C	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	1	1	1	0

$$Q = (A + C) \cdot (\bar{A} + B)$$

vego değıil ile $\rightarrow \overline{(\overline{(A+C)} + \overline{(\bar{A}+B)})}$

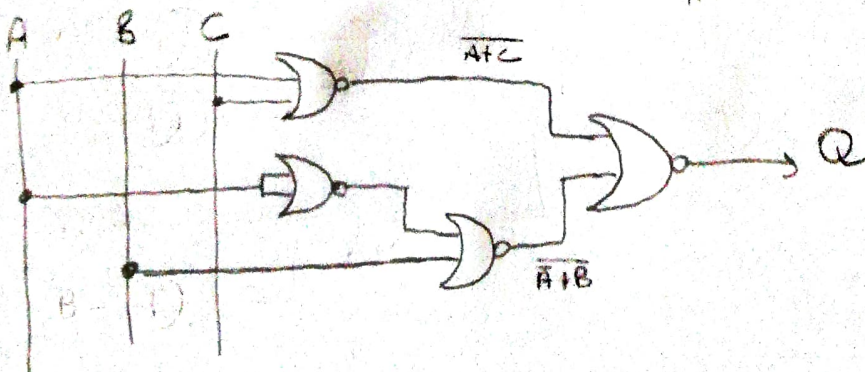


Soru 5

Doğruluk tablosu:

clock	S	R	Q_+	\bar{Q}_+	$Q=$	$\bar{Q}=$
\uparrow	0	0	Q	\bar{Q}		
\uparrow	0	1	0	1		
\uparrow	1	0	1	0		
\uparrow	1	1	X	X		

* S=1, R=1 durumu kullanılmıyor.

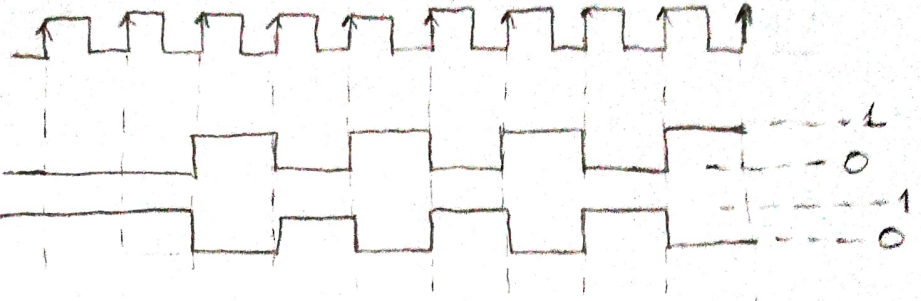

Soru 6

Doğruluk Tablosu

clock	J	K	Q_+	\bar{Q}_+	$Q=$	$\bar{Q}=$
\uparrow	0	0	Q	\bar{Q}		
\uparrow	0	1	0	1		
\uparrow	1	0	1	0		
\uparrow	1	1	\bar{Q}	Q		

