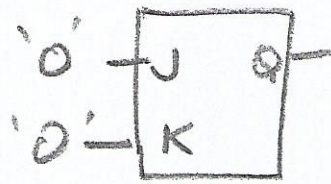
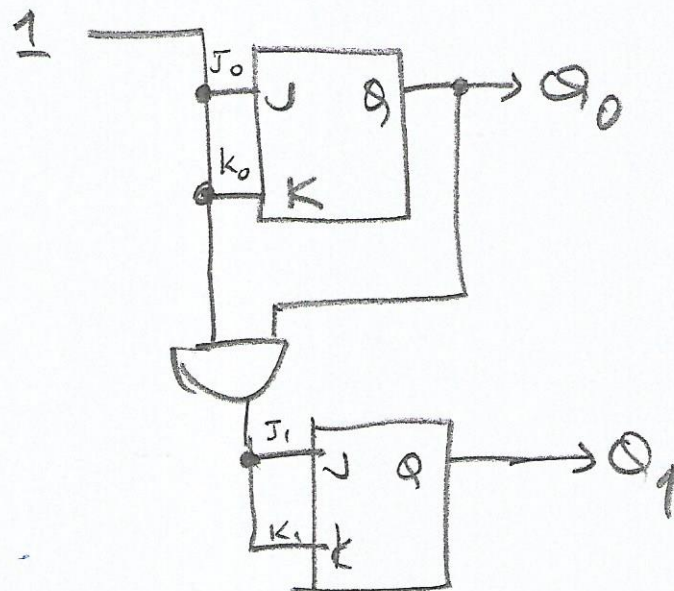


Now Let's reset  $b$  ( $b=0$ ) and  $a=0$  ③  
then we will have



When  $a=b=0$   
J-K FF's HOLD their content.

Let's set  $a$  ( $a=1$ ) and reset  $b$  ( $b=0$ )  
Now the circuit becomes:



$Q_1$  toggles

?

Here we don't have an independent input

	$Q_1 Q_0$		$Q_1^+ Q_0^+$	
S0	0	0	0	1
S1	0	1	1	0
S2	1	0	1	1
S3	1	1	0	0

$$Q_0 = Q_0' \text{ since } J_0 = K_0 = 1$$

$$J_1 = K_1 = Q_0$$

$$Q_1 = Q_0 Q_1' + Q_0' Q_1$$